



Reactive Current

$$I_q = \frac{Q}{V \sin \theta} = \frac{1200}{400 \cdot 0.599} = 5 \text{ ampere}$$

apparent Power $S = V \cdot A$

$$= 400 \times 5$$

$$= 2000 \text{ V} \cdot \text{A}$$

active Power $P = VI \cos \theta$

$$= 2000 \cdot 0.8$$

$$= 1600 \text{ watts}$$

Reactive Power $Q = VI \sin \theta$

$$= 2000 \cdot 0.6$$

$$= 1200 \text{ watts}$$

Power Factor P.F. ϕ

$$\cos \phi = 0.8$$

$$\phi = \cos^{-1} 0.8$$

$$= 0.643^\circ$$

Active current I_p

$$\Rightarrow \frac{1600}{V \cdot \cos \theta} = I_p$$

$$I_p = \frac{1600}{400 \cdot 0.8} = 5 \text{ ampere}$$